

# **LU3EE100**

# Console SU-EE100 sur FPGA



# Enoncé Mini-Projet

Julien Denoulet
SU-EE100 - Mini Projet
L3 EEA

### Introduction

L'objectif de ces séances de TP est de réaliser une console de jeux sur FPGA. Pour cela, on partira d'un prototype partiellement fonctionnel de la console. Votre travail consistera à :

- Prendre en main cette version intermédiaire de la console ainsi que les logiciels.
- Compléter les modules manquants de l'architecture afin de réaliser le cahier des charges de la console
- Proposer (et implémenter) des améliorations pour la console.

Les architectures numériques à réaliser seront décrites en VHDL, simulées puis implémentées sur une carte Xilinx (Basys ou Nexys) à l'aide du logiciel Vivado.



L'évaluation sera composée de deux notes :

- Note technique : basée sur l'avancement de votre projet.
- Note artistique : suite à une présentation orale à la fin du semestre.

## PRE-ETUDE

Le cahier des charges de la console se trouve dans le document « Manuel Utilisateur + Carte FPGA »

Ce document contient:

- Une présentation générale de la console **SU-EE100**
- La présentation et les règles des jeux implémentés dans la SU-EE100
- L'interface utilisateur de la **SU-EE100** et son rôle pour chacun des jeux de la console.
- Une présentation des cartes FPGA *Basys* et *Nexys* sur lesquelles peuvent s'implémenter la console.
- Une description générale ainsi qu'un synopsis de l'architecture interne du FPGA.

#### Travail à effectuer AVANT la 1<sup>ère</sup> séance de TP

- Lire attentivement le document « Manuel Utilisateur + Carte FPGA »
- Noter les questions que vous pourriez avoir suite à cette lecture.
  - O Vous pourrez les poser à l'intervenant de TP.
- Spécifier l'architecture et le code VHDL du diviseur d'horloge comme indiqué.
  - <u>Le code et l'architecture devront être validés par l'intervenant de TP pour que vous ayez accès au</u>
     code VHDL de la console.

## PRISE EN MAIN

Dans cette partie, on va prendre en main les outils et la carte du projet. On va pour cela :


- Créer un projet dans Xilinx Vivado et ajouter à ce projet les sources VHDL de la console SU-EE100
- Coder un module simple de division d'horloge et l'ajouter au projet
- Simuler ce module de division d'horloge avec **Modelsim**
- Implémenter la console sur la carte FPGA.
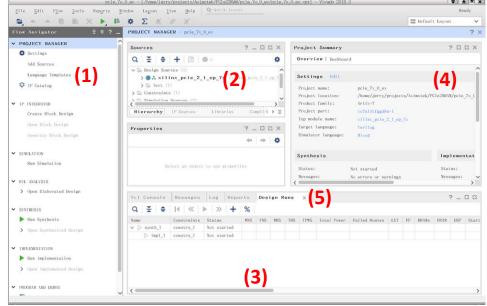
#### Création d'un projet avec le logiciel Vivado

- Ouvrir le logiciel Xilinx Vivado. (*Menu Démarrer* → *Tous les Programmes* → *Xilinx Design Tools* → *Vivado* 2018.3 → *Vivado* 2018.3.
  - Si Vivado n'apparaît pas dans le menu Démarrer, il faut aller directement lancer le logiciel depuis son répertoire d'installation: C:\Xilinx\Vivado\2018.3\bin\ et ouvrir le fichier vivado
- Cliquer sur Create New Project puis Next. Choisir un nom pour le projet et choisir comme répertoire
   C:/Users/1234567 (si 1234567 est votre numéro d'étudiant). Puis cliquer deux fois sur Next.
  - O Attention : le nom du projet ne doit pas comporter d'espaces, d'accents ou de caractères spéciaux
- Dans la fenêtre suivante, sélectionner VHDL comme Target Language puis cliquer trois fois sur Next.
- Dans la fenêtre suivante pour choisir le FPGA, cliquer sur Boards puis choisir dans la liste :
  - o Basys si vous utilisez la carte Basys
  - Nexys4 DDR si vous utilisez la Nexys
    - Ne pas choisir Nexys4 FPGA Board, cela correspond à une ancienne version de la carte.
- Cliquer sur **Next** puis **Finish**.



A l'écran s'affiche alors un ensemble de fenêtres similaire à la figure ci-dessous.





(1) Flow Navigator: Permet de démarrer les différentes phases du flot de conception, de la

création des sources VHDL à la simulation, l'implémentation et jusqu'à la

programmation du FPGA.

(2) **Sources**: Liste les différentes sources (VHDL, Testbenchs, Fichier de contraintes, etc...)

du projet ainsi que leur hiérarchie.

(3) Console/Messages: Indique les messages générés par Vivado. Parmi les onglets disponibles (5),

Reports permet d'accéder aux rapports de synthèse et d'implémentation.

(4) *Editeur*: Permet d'éditer les sources du projet ou de consulter les rapports

d'implémentation.

#### Quelques mots sur les outils de simulation...

- Vivado dispose d'un simulateur VHDL, plus complet que celui d'EDA Playground, notamment pour la simulation des machines à états. C'est cet outil que nous utiliserons au cours du projet à partir de la tâche 1.

- Le fonctionnement de ce simulateur sera décrit dans les sections suivantes.

#### Ajout des sources VHDL de la console SU-EE100


- En allant sur le site Moodle de l'UE, dans la section TP, récupérer l'archive **Sources\_Debut\_TP.zip** qui contient les codes VHDL de la console. Extraire ces fichiers de l'archive dans un répertoire temporaire
  - Les sources proposent une version incomplète de la console SU-EE100, qu'il va falloir à présent compléter.
  - Cette version suit globalement le synopsis que vous avez analysé lors de la pré-étude.
- Dans le Flow Navigator/Project Manager, cliquer sur Add Sources. Choisir Add or Create Design Sources, puis cliquer sur Next. Cliquer sur Add Files, aller à l'endroit où vous avez sauvegardé les sources de la console, puis sélectionner tous les fichiers du répertoire VHDL. Vérifier que la case Copy Sources into Project est bien cochée. Cliquer sur OK puis sur Finish.
  - o NB: Les sources VHDL ont été copiées dans le répertoire du projet Vivado.
- Dans la fenêtre *Sources*, les fichiers VHDL apparaissent désormais dans le répertoire *Design Sources* et s'organisent de manière hiérarchique.
  - Pour permettre l'implémentation sur les cartes Nexys ou Basys il y a deux hiérarchies qui sont construites à partir de deux modules principaux correspondant aux fichiers Top\_Basys.vhd et Top\_Nexys.vhd.
    - En double cliquant sur un ce ces modules *Top*, vous verrez la hiérarchie complète s'afficher.
    - Les noms correspondent aux modules VHDL instanciés dans cette architecture

- L'icône indique quelle est la hiérarchie de sources VHDL qui seront synthétisées par *Vivado*.
  - o Si la hiérarchie correspond à celle de la carte avec laquelle vous travaillez, ne touchez à rien.
  - Si ce n'est pas le cas, cliquer avec la bouton droit sur le fichier *Top\_XXX.vhd* correspondant à votre carte est choisir *Set as Top*.
  - L'icône se mettra alors devant le fichier que vous avez choisi.
- Parmi les modules dans votre hiérarchie de sources VHDL, vous verrez à gauche du bloc *Clk25MHz* un point d'interrogation.
  - o Cela indique que le fichier VHDL correspondant à ce module est manquant
  - Il s'agit du diviseur d'horloge que vous deviez réaliser avant la première séance et que nous allons à présent ajouter.
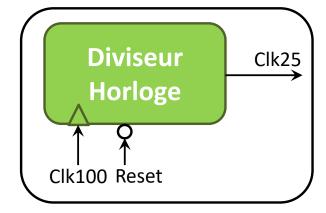
#### Ajout d'un module de division d'horloge

L'horloge des cartes *Basys* ou *Nexys* est cadencée à 100 MHz. En revanche, la console *SU-EE100* a besoin de deux horloges, cadencées pour l'une à 25 MHz et pour l'autre à 25 Hz. L'horloge 25 MHz n'est pour le moment pas présente dans le code VHDL de la console. Il faut donc la générer à l'aide d'un module VHDL de division d'horloge que vous allez d'abord décrire et ajouter au projet dans Vivado.

- Pour rappel, l'entité doit <u>OBLIGATOIREMENT</u> s'appeler *ClkDiv*, et <u>les ports d'entrée/sortie devront être les suivants (bien respecter les noms également)</u>



#### Entrées:

• Clk100: Horloge 100 MHz fournie par la carte

• Reset : Reset asynchrone (Actif à l'état bas)

#### Sortie:

• Clk25 : Horloge de sortie à 25 MHz

- Le code VHDL du diviseur d'horloge peut être simulé dans EDA Playground en allant sur le lien suivant : <a href="https://www.edaplayground.com/x/AUEN">https://www.edaplayground.com/x/AUEN</a>
- Une fois le code fonctionnel, retourner dans Vivado et ajouter votre diviseur d'horloge au projet.
  - Le point d'interrogation à côté du module Clk25MHz aura normalement disparu.

#### Implémentation sur la carte FPGA

Nous allons procéder à l'implémentation de la console sur la carte FPGA

- Cliquer sur Add Sources puis choisir Add or Create Constraints. Cliquer sur Add File puis aller à l'endroit où vous avez sauvegardé les sources de la console. Dans le répertoire XDC, ajouter les deux fichiers Console\_Basys.xdc et Console\_Nexys.xdc. Cliquer sur OK puis sur Finish.
  - Le fichier XDC a pour but de connecter les entrées/sorties du code VHDL à celles de la carte FPGA.
- Nous allons à présent choisir la carte sur laquelle sera mplémentée la console en désactivant le fichier XDC dont vous n'avez pas besoin.
  - o Aller pour cela dans la fenêtre *Sources*, au répertoire *Constraints* pour visualiser les fichiers *XDC*.
  - Si vous souhaitez par exemple utiliser la carte Basys, cliquer avec le bouton droit sur Console\_Nexys et choisir Disable File. Le fichier sera alors grisé et ne sera pas pris en compte pour l'implémentation.
- A présent, dans le *Flow Navigator*, cliquer sur *Run Synthesis* puis dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur *OK*.
  - Cette procédure analyse les sources VHDL et les transforme en cellules logiques implémentables sur le FPGA.
  - NB: L'onglet *Project Summary* dans la fenêtre *Editeur* vous indiquera les caractéristiques de l'architecture implémentée (% d'utilisation des ressources du FPGA, performances temporelles, estimation de la consommation...).
- Lorsque la synthèse est terminée, cliquer sur *Run Implementation* 
  - Au cours de cette phase, Vivado va placer puis router dans le FPGA les cellules logiques identifiées lors de la synthèse, conformément aux contraintes données par le fichier XDC.
- A la fin de l'implémentation, cliquer sur *Generate Bitsream* puis sur *OK* pour générer le fichier de configuration du FPGA.
- Prendre à présent votre carte FPGA et faites les branchements suivants :
  - Pour une carte Nexys :
    - Brancher le module encodeur rotatif au connecteur *Pmod B* de la carte (reprendre le Manuel Utilisateur de la console pour savoir où il se trouve),
      - Si votre encodeur n'est pas relié à un câble et que vous le branchez directement sur la carte, il faut le connecter à la rangée du bas du connecteur *Pmod*.
  - o Pour une carte Basys:
    - Brancher le module accéléromètre sur le connecteur Pmod B (reprendre le Manuel Utilisateur de la console pour savoir où il se trouve),
    - Brancher le module encodeur rotatif sur le connecteur Pmod C
      - Si votre encodeur n'est pas relié à un câble et que vous le branchez directement sur la carte, il faut le connecter à la rangée du bas du connecteur *Pmod*.
  - Pour les deux cartes FPGA
    - Brancher un câble VGA pour relier la carte à l'écran du PC
    - Brancher délicatement le câble micro USB pour relier la carte au PC.
    - Allumer l'interrupteur de la carte.

- Cliquer ensuite sur *Open Hardware Manager* pour programmer le FPGA.
  - Connecter la carte au port USB du PC et allumer la carte avec l'interrupteur ON/OFF
  - o Dans le bandeau vert en haut de l'écran, cliquer sur *Open New Target*.
  - O Cliquer autant de fois que nécessaire sur **Next** puis **Finish**.
  - A nouveau dans le bandeau vert, cliquer sur *Program Device*. Vérifier que le chemin du bitstream
     (Test.bit) est bien spécifié avant de lancer la programmation du FPGA..
    - Si ce n'est pas le cas, le bitstream se trouve à l'endroit suivant :
       C :\Users\1234567\My\_Project\MyProject.runs\impl\_1\top.bit
- Le FPGA est à présent programmé.
  - Positionner l'interrupteur SO vers le haut: Vous devez normalement voir le jeu Casse-Briques s'afficher
- Si vous positionnez l'interrupteur *\$15* vers le haut et que vous désactivez la pause (switch *\$1*), vous devez pouvoir faire bouger la raquette en inclinant la carte d'un côté ou de l'autre.
- En appuyant sur le bouton *Ouest*, vous pouvez faire un Reset de la console.



- Par rapport au cahier des charges, on peut constater qu'il y a des fonctions non réalisées
  - Si vous positionnez l'interrupteur S15 vers le bas et que vous désactivez la pause (switch S1), l'encodeur rotatif n'a pas d'effet sur le déplacement de la raquette
  - Si on appuie sur le bouton Nord ou Est, il n'y a pas de changement de jeu (on reste toujours sur Casse-Briques)
  - Il ne se passe rien quand la balle sort de l'écran.
    - Normalement, l'écran devrait devenir rouge et une nouvelle partie devrait débuter.
  - Le switch **S1** permet de mettre le jeu en pause.
    - o Cela devrait être le rôle du bouton central.
- Dans les étapes suivantes, voua allez ajouter ces fonctionnalités manquantes pour réaliser complètement le cahier des charges de la **SU-EE100**.
- Avant cela, fermer le Hardware Manager, en cliquant sur la croix à droite du bandeau bleu.

# PROCEDURE DE CHANGEMENT CARTE BASYS ←→ CARTE NEXYS

Si vous devez changer de carte FPGA d'une séance de TP à l'autre, ou si vous souhaitez travailler en dehors des séances, voici la procédure vous permettant de reconfigurer votre projet *Vivado* pour qu'il puisse être implémenté sur une carte *Basys* ou *Nexys*.

La procédure ci-dessous montre comment passer de la carte *Basys* à la carte *Nexys*. L'opération inverse s'effectue d'une manière similaire. Il y a 3 étapes simples à réaliser.

#### 1) Sélection du fichier Top de l'architecture à implémenter.


- En l'état, vous devez voir dans la fenêtre Sources l'icône i à côté du fichier Top\_Basys.vhd. Cela signifie que ce fichier sera le module principal de l'architecture qui sera synthétisée par Vivado
- Pour que l'architecture Nexys puisse être synthétisée, cliquer avec le bouton droit sur Top\_Nexys.vhd et choisir Set as Top.
- L'icône apparaîtra désormais à côté de Top\_Nexys.vhd

#### 2) Sélection du fichier de contraintes

- Dans la fenêtre Sources, le fichier de contraintes Consol\_Basys.xdc est activé, alors que Console\_Nexys.xdc est désactivé (il apparaît en grisé). Il faut inverser cette configuration.
- o Cliquer avec le bouton droit sur *Console\_Basys.xdc* et choisir *Disable File*.
- o Cliquer avec le bouton droit sur *Console\_Nexys.xdc* et choisir *Enable File*.
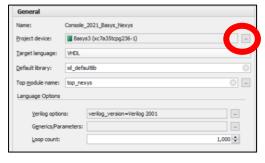
#### 3) <u>Sélection de la carte cible de l'implémentation</u>

- o Dans le Flow Navigator, cliquer sur *Project Settings*.
- Dans l'onglet *General*, sur la ligne *Project Device* (qui pour le moment indique la carte *Basys*), cliquer sur l'icône à droite pour choisir une nouvelle carte.
- En vérifiant que l'option *Boards* est bien sélectionnée, choisir la carte *Nexys4 DDR* dans la liste. Cliquer sur *OK*, puis *OK* dans la fenêtre précédente.



- Une fenêtre Create New Run s'affiche alors. Cliquer sur No.
  - NB: Si vous cliquez sur Yes, cela créera alors un autre répertoire d'implémentation, ce qui prendra de la place supplémentaire sur le disque dur, sans que cela soit indispensable en ce qui concerne le projet de 3EE100..

Le projet Vivado est à présent configuré pour s'implémenter sur la carte *Nexys*. Pour revenir à la carte *Basys*, répéter la procédure (en inversant *Basys* et *Nexys* dans les paramétrages des différentes étapes)

# TACHE 1 – CONTROLEUR VGA AVEC COULEURS SUR 4 BITS

L'affichage des jeux de la console *SU-EE100* est réalisé à l'aide d'un *contrôleur VGA* qui code les couleurs sur 3 bits (1 bit pour le rouge, 1 bit pour le vert et 1 bit pour le bleu. Mais la sortie VGA de la carte FPGA permet de coder chaque couleur primaire sur 4 bits, permettant ainsi de générer 4096 couleurs différentes, au lieu des 8 couleurs possibles avec la version actuelle de la console.

Il devient ainsi possible d'améliorer les possibilités graphiques des jeux, et également de pouvoir mettre en place une variation au fil du temps des teintes des objets du jeu. On souhaite donc ajouter à la console un **contrôleur VGA** avec sortie de chaque couleur sur 4 bits.

Les codes VHDL et XDC pour cette tâche se trouvent dans le répertoire **TACHE\_1** de l'archive **Sources\_Debut\_TP.zip** que vous avez téléchargée précédemment.

#### Création d'un Projet de Travail

Créer un nouveau projet Vivado avec les mêmes paramètres que le projet de la Console.

Dans les sources de la **Console SU-EE100**, faire une copie du **Diviseur d'Horloge** et du **Contrôleur VGA** (**VGA.vhd**). sur le bureau. Renommer la copie du fichier **VGA.vhd** en **VGA\_4 bits.vhd** 

Ajouter ces deux fichiers à votre projet. Ajouter également au projet les sources *Top.vhd* ainsi que les fichiers de contraintes .*xdc* du répertoire *TACHE\_1*.

- Le fichier *Top.vhd* instancie le diviseur d'horloge et le *Contrôleur VGA 4 bits*.
- Pour construite la version 4 bits de ce module, nous allons travailler à partir de la version 1 bit et faires les modifications nécessaires.
- Le fichier .xdc connecte les 12 bits correspondant aux valeurs des 3 couleurs R,G,B (rouge, vert, bleu)sur les
   12 interrupteurs de droite de la carte FPGA. Il vous faudra sélectionner le fichier XDC correspondant à votre carte (Basys ou Nexys) en appliquant la procédure vue précédemment.
- Ouvrir le fichier .xdc qui vous concerne pour voir l'association entre couleurs et interrupteurs.


#### Mise à jour du Contrôleur VGA - Implémentation

- Modifier le code de *VGA.vhd* en passant toutes les couleurs sur 4 bits.
- On n'oubliera pas également de changer le nom de l'entité, conformément au nom indiqué dans Top.vhd.
  - Vous pouvez vérifier que le nom de l'entité est conforme en regardant dans la fenêtre Sources que le contrôleur VGA est rattaché à Top dans la hiérarchie du projet.
- Il faut à présent implémenter sur la carte cette architecture.
  - Dans le Flow Navigator, cliquer directement sur Generate Bitsream
    - Cela lancera également les étapes Run Synthesis et Run Implementation
- Ouvrir à nouveau le *Hardware Manager* et reprogrammer la carte FPGA comme précédemment.
  - O Vérifier à l'aide des interrupteurs que vous pouvez changer le niveau d'intensité de chaque couleur.


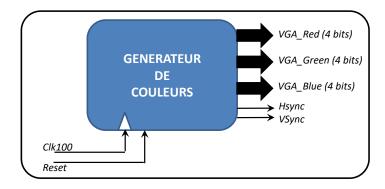
#### Ajout d'un Générateur de Couleurs

On va à présent ajouter un module permettant de générer une série de couleurs sur 12 bits. Ce module sera ajouté ensuite à la console. La vue externe du système est indiquée ci-contre :




#### Architecture du Système

La vue interne du système est donnée dans le schéma ci-dessous. Le générateur de couleurs est composé de trois modules, qui doivent être instanciés dans le module *Top.vhd*.

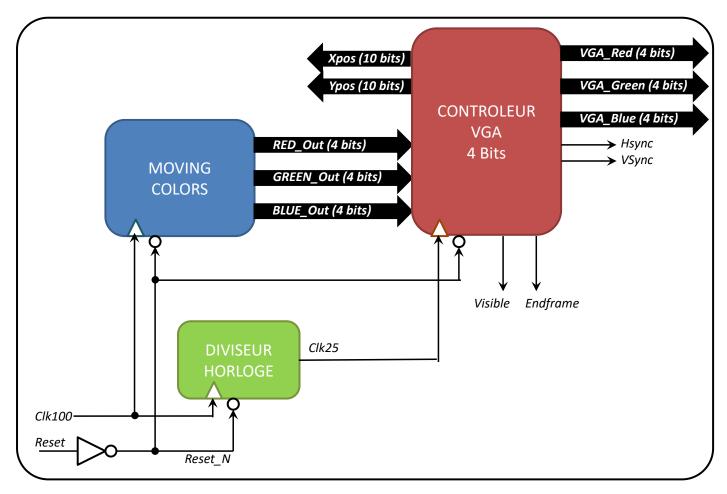- 1) Diviseur d »horloge
- 2) Contrôleur VGA 4 Bits
- 3) Moving Colors
  - o Ce module va générer une teinte de couleur sur 12 bits qui va évoluer périodiquement.

Il faut donc décrire le module *Moving Colors*, l'ajouter au système et tester l'ensemble du système.



#### **Module Moving Colors**

Le module *Moving Colors* comprend trois parties

- 1) Un *diviseur d'horloge* qui va générer une horloge qui va cadencer le changement de teinte en sortie du module
  - o Pour obtenir un résultat visible, l'horloge générée doit avoir une fréquence de 20 Hz.
  - O Cependant, pour faciliter les simulations de l'architecture, nous considérerons que le diviseur générera une horloge de *fréquence 10 MHz* à partir de l'horloge 100 MHz.
  - o Pour l'implémentation, il faudra donc modifier le code pour repasser avec une horloge de 20 Hz en sortie

#### 2) Trois compteurs 5 bits

- o Chaque *compteur* va représenter la teinte de rouge, de vert ou de bleu à envoyer en sortie
- Les compteurs sont cadencés par l'horloge issue du diviseur d'horloge (donc 20 Hz pour l'implémentation, ou 10 MHz en simulation)
- o Les *compteurs* peuvent être réinitialisés de manière asynchrone.
  - Le compteur Rouge doit être initialisé à "11111".
  - Les deux autres compteurs doivent être initialisés à "00000".
- O Chaque *compteur* peut être individuellement commandé de manière synchrone pour :
  - S'incrémenter
  - Se décrémenter
  - Rester à sa valeur actuelle.
- Les 4 MSB de chaque compteur sont transmis en sortie sur RED\_Out, GREEN\_Out, et BLUE\_Out.

#### 3) Une machine à états

 La machine à états, cadencée par l'horloge à 100 MHz, a pour but de commander les compteurs de teinte pour générer l'évolution suivante :

| Phase | Teinte Rouge | Teinte Verte | Teinte Bleue |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | Diminution   | Augmentation | Constante    |
| 2     | Constante    | Diminution   | Augmentation |
| 3     | Augmentation | Constante    | Diminution   |


- Le changement de phase s'opère lorsque le compteur de la teinte que l'on augmente a atteint sa valeur maximale.
- Quand on a terminé la phase 3, on revient en phase 1 pour rejouer la séquence de teintes.
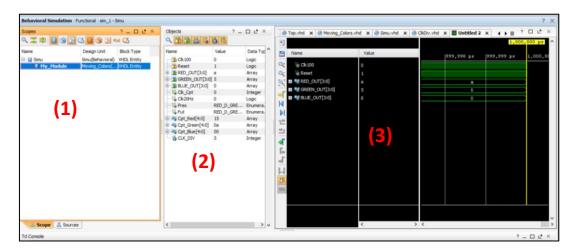
#### **Description VHDL - Simulation - Implémentation**

- Dans le *Flow Navigator*, partie *Project Manager*, cliquer sur *Add Sources* pour créer une nouvelle *Design Source* appelée *Moving\_Colors.vhd* et y décrire l'architecture présentée ci-dessus.
  - Vous pouvez faire valider votre graphe d'états par l'encadrant.
- Ajouter une nouvelle source, cette fois de type *Simulation Source* appelée *Simu .vhd*. Ne pas mettre d'entrées/sorties dans ce module.
  - o Instancier dans ce **testbench** le module **Moving\_Colors**
  - O Décrire le comportement de l'horloge (d'une fréquence de 100 MHz) et du Reset asynchrone.



- Dans la fenêtre Sources de Vivado, dérouler la partie Simulation Sources et cliquer avec le bouton droit sur votre fichier Simu.vhd et cliquer sur Set as Top.
  - o Cela va permettre au simulateur de se lancer en exécutant ce **testbench** .
- Dans le Flow Navigator, partie Simulation, cliquer sur Run Simulation puis Behavioral Simulation pour lancer le simulateur.
  - S'il n'y a pas d'erreur, le simulateur s'ouvre sur cette fenêtre. Il a également démarré la simulation du *testbench*, en faisant avancer le temps de simulation de 1 μs.
  - o Le simulateur est composé de 3 fenêtres :



- (1) Donne la hiérarchie du système simulé.
- (2) Donne la liste des ports et signaux d'un module. En cliquant sur un module dans (1), la liste des signaux de (2) se met à jour. Cela permet de visualiser le comportement de signaux internes. Pour visualiser un signal dans le chronogramme, faites-le glisser dans (3)
- (3) Chronogramme de simulation. Les icônes à gauche permettent de régler le niveau de zoom et de configurer des curseurs. Il est possible de changer la base de représentation d'un signal en cliquant sur son nom avec le bouton droit et en sélectionnant *Radix*.
- o Les icônes au-dessus de ces fenêtres assurent la gestion de la simulation. En particulier :
  - permet de réinitialiser la simulation (sans recompiler les fichiers sources VHDL)
  - fait avancer la simulation d'un temps spécifié dans le cadre (donc ici 10 μs)
  - relance la simulation (en recompilant les sources suite par exemple à une modification)
- Simuler le système complet en vérifiant la bonne succession des états de la *MAE* et le bon comportement des sorties RGB. Quitter le simulateur lorsque tout est validé.
  - o Repasser la fréquence d'horloge du diviseur à 20 Hz en prévision de l'implémentation.
- Modifier *Top.vhd* pour y instancier le module *Moving\_Colors*, conformément au schéma global de l'architecture ci-dessus.
- Mettre à jour le fichier *.xdc* en mettant en commentaires les broches des interrupteurs, qui ne sont plus utilisées à présent.
- Lancer l'implémentation et la génération du bitstream. Programmer la carte FPGA et vérifier sur l'écran VGA que désormais, vous pouvez voir un dégradé de couleurs qui change en permanence.

#### **Intégration sur la Console SU-EE100**

Retourner dans le projet de la Console. Ajouter au projet les sources Moving\_Colors.vhd et VGA\_4bits.vhd

Dans le fichier *Top\_Basys.vhd* ou *Top\_Nexys.vhd* (selon la carte utilisée), apporter les modifications suivantes :

- Mettre en commentaires l'instanciation du *Contrôleur VGA* (ligne 348 et suivantes), ainsi que les 3 instructions fixant la valeur des 3 LSB de *VGA\_Red*, *VGA\_Green* et *VGA\_Blue*.
- Décommenter l'instanciation du *Contrôleur VGA 4 bits* (ligne 372 et suivantes), celle du module Moving\_Colors (ligne 391 et suivantes), ainsi que les 3 instructions fixant la valeur des 3 LSB de *VGA\_Red*, *VGA\_Green* et *VGA\_Blue* (ligne 402 et suivantes).
- Nous vous recommandons de faire la modification dans les deux fichiers *Top\_Basys.vhd* et *Top\_Nexys.vhd* au cas où vous ayez à changer de carte à un moment donné. Cela vous permettra d'avoir les deux versions de la console opérationnelles.
- Relancer l'implémentation de la console. Après avoir programmé la carte, que constatez-vous?


# TACHE 2 – GESTION DE LA RAQUETTE AVEC L'ENCODEUR ROTATIF

Dans cette partie, nous allons réaliser une IP (Intellectual Property) permettant de gérer l'encodeur rotatif connecté à la carte FPGA et ainsi effectuer les déplacements de la raquette du jeu Casse-Briques. Il s'agira notamment de développer la machine à états de cette IP.
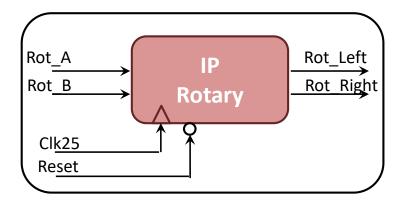
#### Présentation de l'IP Rotary

Ce module permet de gérer l'encodeur rotatif qui sera branché au connecteur Pmod de la carte **Nexys** ou **Basys**. Il génère les commandes de déplacement **Rot\_Left** et **Rot\_Right** (rotation vers la gauche ou vers la droite). Ces signaux sont utilisés par la suite pour piloter la raquette du jeu Casse-Briques, ainsi que la raquette gauche du jeu Pong.

NB: Sauf indication contraire, tous les signaux sont actifs à l'état haut



# A pull-up resistor in each input pin generates a '1' for an open switch. See the UCF file for details on specifying the pull-up resistor. Rot\_A Rot\_B U0280\_2\_16\_000000

#### Entrées:

• Clk25: Horloge 25 MHz

Reset: Reset asynchrone, actif à l'état bas

Rot\_A: 1<sup>er</sup> Interrupteur de l'encodeur

• Rot B: 2<sup>ème</sup> Interrupteur de l'encodeur

• Rot\_Button: Bouton de l'encodeur

#### Sorties:

• Rot\_Left: Commande de rotation à gauche


• Rot\_Right: Commande de rotation à droite

• *Press*: Commande d'appui sur le bouton

Les signaux Rot\_A et Rot\_B sont générés par des interrupteurs situés sur l'encodeur. Leur état dépend des rotations de l'encodeur (voir figure cicontre). Selon l'évolution des niveaux logiques de Rot\_A et Rot\_B (Par exemple, est-ce que Rot\_A passe au niveau haut avant ou après Rot\_B?), il est possible de déterminer le sens de rotation de l'encodeur.
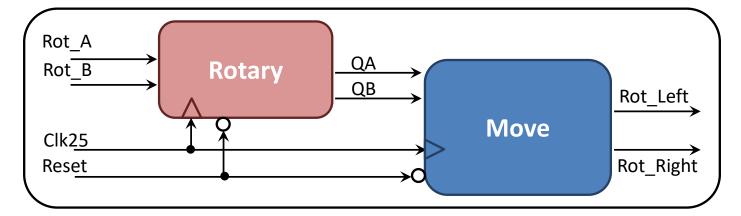
#### **Fonctionnement de IP Rotary**

- Le module IP Rotary est composé de deux sous-blocs
  - o Rotary gère les signaux issus de l'encodeur rotatif
  - Move est une Machine à Etats qui génère les commandes de déplacement Rot\_Left et Rot\_Right




- Dans l'état actuel de la console **SU-EE100**, le module **Rotary** est déjà implémenté (fichier **rotary.vhd**).
- Ouvrir le fichier ip\_rotary.vhd. On peut y trouver l'instanciation du module Rotary. On y trouve également deux instructions forçant les sorties Rot\_Left et Rot\_Right à '0' (cela explique pourquoi les mouvements de l'encodeur ne sont pas répercutés à l'écran sur les déplacements de la raquette).
- Il vous faut donc supprimer ces deux instructions et les remplacer par un module *Move* qui va implémenter la MAE générant les bons signaux *Rot\_Left* et *Rot\_Right*.
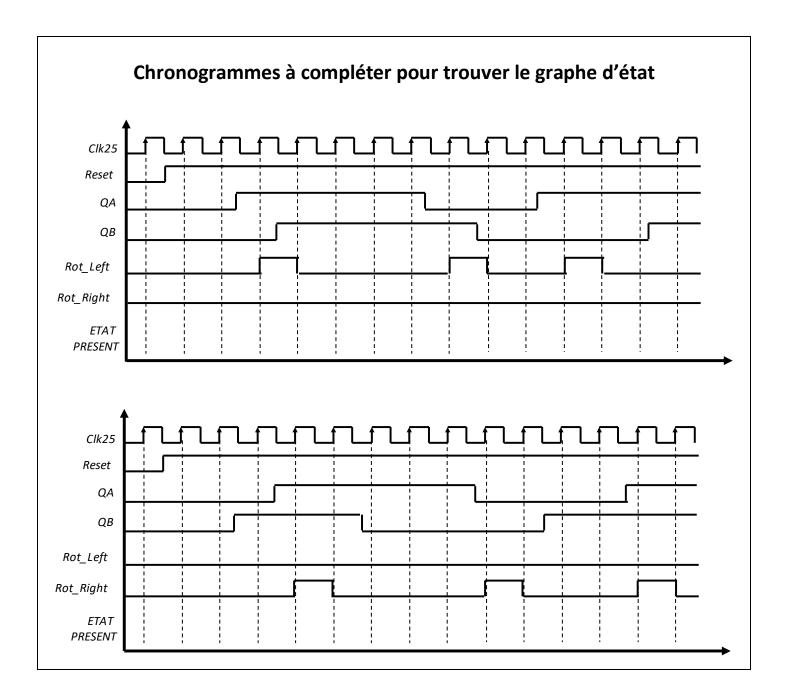
#### **Fonctionnement de Move**

- Ce sous-module est une machine à états.
  - Elle prend en entrée les signaux QA et QB et génère les sorties Rot\_Left et Rot\_Right.
- **QA** et **QB** sont des signaux qui évoluent de façon similaire, mais avec un déphasage. Ce déphasage dépend du sens de déplacement de l'encodeur.
  - En déterminant si le signal **QA** est en avance ou en retard sur le signal **QB**, on va générer une commande de déplacement vers la gauche ou la droite (voir les chronogrammes ci-dessous).
- Concrètement, le graphe d'états est établi de la façon suivante.
  - On prend QA comme signal de référence. Une commande Rot\_Left ou Rot\_Right est générée uniquement si on a détecté un changement d'état sur QA.
  - Le sens de rotation va alors dépendre de QB
    - Si QA change d'état <u>AVANT</u> QB, cela correspond à une rotation à gauche du codeur
      - On met Rot\_Left à 1 pendant un cycle d'horloge
    - Si QA change d'état APRES QB, cela correspond à une rotation à droite du codeur
      - On met Rot\_Right à 1 pendant un cycle d'horloge





#### <u>Description VHDL de la MAE – Simulation - Implémentation</u>

- Compléter les chronogrammes ci-dessus pour déterminer les états successifs du système.
- En déduire le graphe d'états de la MAE
  - o Faire valider ce graphe d'états par l'intervenant de TP.
- Dans Vivado, ouvrir le projet de la Console SU-EE100, créer un fichier move.vhd et y décrire ce graphe d'états en VHDL.
- Lorsque votre MAE est décrite, il faut la simuler. Créer pour cela un testbench VHDL en l'ajoutant au projet dans les *Simulation Sources* (ne pas oublier de le mettre en top-level de la simulation en cliquant avec le bouton droit sur le fichier, puis sur *Set as Top*).
  - o Simuler et vérifier le bon fonctionnement de votre MAE.
- Il faut à présent insérer le module dans la hiérarchie du projet de la Console.
  - En effet, vous pourrez constater dans la fenêtre Sources qu'à ce stade, move.vhd n'est pas rattaché à la hiérarchie du reste du système.
  - Pour cela, il faut instancier la MAE de move.vhd dans le fixhier ip\_rotary.vhd, à l'endroit indiqué dans le code.
    - Vous pouvez vous inspirer pour cela de la façon dont a été instanciée dans ce même fichier le module Rotary.
    - Après modification d'ip\_rotary.vhd, le fichier move.vhd prendra sa place dans la hiérarchie de la console.
  - NB: Cette modification se fera simultanément pour les versions Basys et Nexys de la console. En effet, les deux hiérarchies sont construites en s'appuyant sur le même fichier ip\_rotary.vhd
- Il faut à présent implémenter sur la carte la nouvelle version de la console.
  - o Dans le *Flow Navigator*, cliquer directement sur *Generate Bitsream* 
    - Cela relancera également les étapes Run Synthesis et Run Implementation
- Ouvrir à nouveau le *Hardware Manager* et reprogrammer la carte FPGA comme précédemment.
  - En connectant l'encodeur rotatif au connecteur **Pmod C** de la carte **Basys**, ou au connecteur **Pmod B** de la carte **Nexys** (reprendre le Manuel Utilisateur de la console pour savoir où ils se trouvent), vérifiez à présent que vous pouvez bien déplacer la raquette du jeu Casse-Briques à l'aide de l'encodeur rotatif.
    - Si votre encodeur n'est pas relié à un câble et que vous le branchez directement sur la carte, il faut se connecter à la rangée du bas du connecteur *Pmod*.
    - Dans le cas où l'encodeur est relié à un câble, et que la raquette ne réagit pas aux actions de l'encodeur, inverser le branchement du câble sur le **Pmod**.. Si cela ne marche toujours pas, c'est qu'il y a un problème dans votre coe VHDL...
  - On rappelle que l'interrupteur *\$15* doit être en position basse pour que l'encodeur rotatif soit pris en compte par l'interrupteur.

# TACHE 3 — GESTION DES JEUX

Nous allons à présent générer des signaux indiquant quand les parties de Pong ou Casse-Briques sont gagnées ou perdues. Ces signaux seront utilisés par le module d'affichage pour que l'écran devienne rouge ou vert selon les cas.

Nous allons également faire en sorte que le bouton de l'encodeur rotatif puisse mettre le jeu en pause.

Pour le moment, ces fonctions sont réalisées dans le module Game.

#### Présentation du module Game

Ce bloc contrôle le fonctionnement de la console ce qui consiste principalement à :

- Sélectionner le mode Console ou Manette pour la **SU-EE100**
- Sélectionner le jeu actif (Pong ou Casse Briques)
- Activer ou désactiver le mode Pause
- Indiquer si la partie est gagnée ou perdue
- Transmettre à l'IP VGA la couleur des objets que l'on souhaite afficher

La gestion de toutes ces tâches est réalisée grâce à 4 sous-modules, qui sont instanciés dans le fichier game.vhd

#### 1) Display:

- Sélection de la couleur à afficher
- ✓ Ce bloc est déjà implémenté

#### 2) Master Slave Manager

- Gestion du mode de la SU-EE100 (Console / Manette)
- ✓ Ce bloc est déjà implémenté

#### 3) Game Manager

- Sélection du jeu actif (Casse Briques / Pong)
- ✓ Ce bloc est déjà implémenté.

#### 4) Mode

- Gestion de l'état de la partie (En cours, gagnée, perdue...)
- Gestion du mode Pause
- ✗ Module restant à implémenter

En l'état, les fonctionnalités du module *Mode* sont remplacées par les trois instructions suivantes

```
pause <= not pause_rqt;
lost_game <= '0';
brick_win <= '0';</pre>
```


Vous devez à présent remplacer ces instructions par un module appelé **Mode** qui sera instancié dans le bloc **Game**.

#### Affectation du bouton central pour la gestion de la pause

Dans les fichiers *Top\_Basys.vhd* et *Top\_Nexys.vhd*, dans l'instanciation du module *Game*, remplacer l'instruction connectant le port *Pause\_Rqt* par celle mise en commentaire juste en dessous.
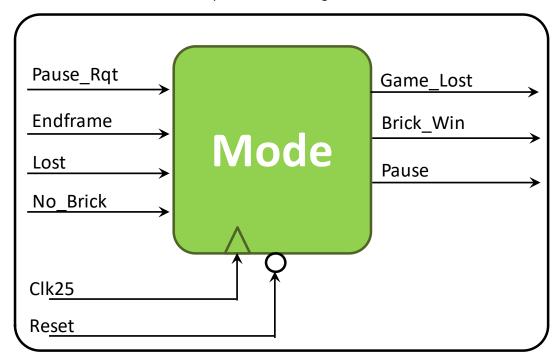
#### Présentation du Module Mode

• Ce sous-module détermine l'état de la partie en cours et gère le mode Pause de la console.



#### **Entrées:**

- Clk25: Horloge 25 MHz
- **Reset**: Reset asynchrone, actif à l'état bas
- Endframe: Signal de fin de trame de l'image
- Pause\_Rqt: Demande de mise en pause du jeu ou de sortie de pause.
- Lost: Indique que le pixel se trouve sur un des bords de l'écran
- No\_Brick: Indique que toutes les briques ont été détruites (jeu Casse Briques)

#### Sorties:

- Pause: Indique si le jeu est en mode pause
- Game\_Lost: Signal indiquant que la partie est perdue (quand la balle est sortie de l'écran).
- Brick\_Win: indique qu'une partie de Casse Briques est gagnée.

NB: Sauf indication contraire, tous les signaux sont actifs à l'état haut

Ce sous-module est lui-même composé de 3 blocs :

#### 1) Tempo Pause:


- Compteur permettant de gérer l'antirebond du bouton poussoir de l'encodeur rotatif.
- Utilisé pour la gestion du mode Pause de la **SU-EE100**

#### 2) Timer Lost

• Compteur permettant de générer la sortie *Game\_Lost* 
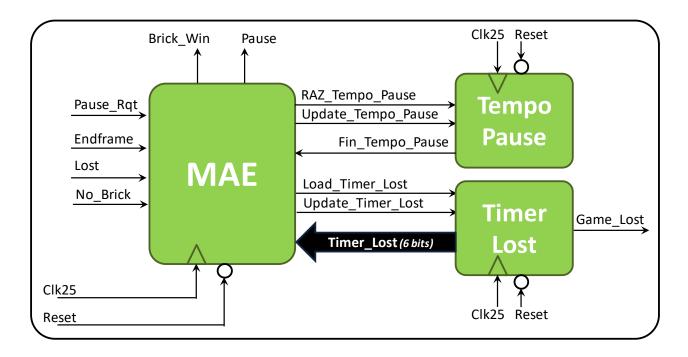
#### 3) MAE

- Machine à états pour gérer
  - Les sorties Brick\_Win et Pause
  - o Les deux compteurs **Tempo Pause** et **Timer Lost**



- L'entrée No\_Brick de la MAE est la sortie d'une porte ET prenant en entrée tous les bits de Brick\_Bounce.
  - No\_Brick est activé si la balle a rebondi contre toutes les briques (donc si toutes les briques ont été détruites)

#### Fonctionnement des sous-modules Timer\_Lost et Tempo\_Pause

- Tempo Pause est un compteur 10 bits possédant les fonctionnalités suivantes
  - RAZ synchrone (si RAZ\_Tempo\_Pause est activée)
  - Incrémentation (si *Update\_Tempo\_Pause* est activée)
  - Maintien de la valeur précédente (si aucune commande n'est activée)
  - La sortie du compteur est comparée de façon combinatoire à la valeur maximale (tous les bits à 1). Si tel est le cas, la sortie *Fin\_Tempo\_Pause* est activée.
- Timer Lost est un compteur 6 bits possédant les fonctionnalités suivantes
  - Chargement parallèle à la valeur 63 (tous les bits à 1) (si Load\_Timer\_Lost est activée)
  - Décrémentation (si *Update\_Timer\_Lost* est activée)
  - Maintien de la valeur précédente (si aucune commande n'est activée)
  - La sortie du compteur est comparée de façon combinatoire à 0. Si la sortie est supérieure à 0, la sortie *Game Lost* est activée.

#### Cahier des charges de la MAE

- La MAE a pour but de gérer :
  - Les sorties Brick\_Win et Pause
  - o Les deux compteurs **Tempo Pause** et **Timer Lost**
- A l"état initial, le jeu est en Pause.
  - o Le compteur de temporisation **Tempo Pause** est initialisé à 0.



- On reste en pause tant que l'on a pas de requête de changement du mode Pause
  - o Si tel est le cas, on sort du mode Pause et on démarre la temporisation
  - Le jeu est alors en mode actif.
- On reste dans le mode actif tant que l'on n'a pas de requête de changement du mode Pause
  - o Si tel est le cas, on rentre en mode Pause et on démarre la temporisation
  - Le jeu est de nouveau stoppé.
- Il faut veiller à ce qu'<u>UN ET UN SEUL</u> changement de mode soit effectué <u>POUR CHAQUE APPUI</u> sur le bouton.
  - > Si l'utilisateur garde le bouton poussoir appuyé, il ne faut pas changer plusieurs fois le mode Pause.
- Quand le jeu est actif
  - o Si on détecte que toutes les briques ont été détruites, on génère le signal *Brick\_Win* indéfiniment.
  - SI on détecte que la partie est perdue,
    - On fait un chargement de Timer Lost puis on passe en mode Pause
- Quand Timer Lost a été chargé,
  - o A chaque fin d'image (*Endframe*) et tant que la valeur du compteur **Timer Lost** est supérieure à 0,
    - On décrémente la valeur de Timer\_Lost
    - Cela permettra au signal Game\_Lost (voir descriptif de Timer Lost) de rester activé pour une durée de 64 images.

#### <u>Description VHDL de la MAE – Simulation - Implémentation</u>

- Faire des schémas blocs des deux compteurs ainsi que le graphe d'états de la MAE, conformément aux descriptifs donnés ci-dessus.
  - Faire valider le graphe et les schémas blocs par l'intervenant de TP.
- Créer un fichier **mode.vhd** que vous allez ajouter aux sources du projet et y décrire le graphe d'états et les deux compteurs.
  - O Simuler le fichier à l'aide d'un testbench en suivant les mêmes modalités que pour les tâches précédentes.
- Lorsque tout fonctionne bien, instanciez l'architecture décrite dans mode.vhd dans le fichier game.vhd, à l'endroit indiqué dans le code.
- Il faut à présent implémenter sur la carte la nouvelle version de la console.
  - o Dans le *Flow Navigator*, cliquer directement sur *Generate Bitsream*
  - Ouvrir à nouveau le *Hardware Manager* et reprogrammer la carte FPGA comme précédemment.
- Vérifier à présent que :
  - o Le jeu se met en pause lorsque vous appuyez sur le bouton de l'encodeur rotatif.
  - o Lorsque la balle sort de l'écran, celui-ci devient rouge pendant un bref instant.
  - Lorsque dans le jeu Casse-Briques, toutes les briques ont été détruites, l'écran devient vert et reste ainsi indéfiniment.

# AJOUT D'UN OBSTACLE MOBILE


Nous allons à présent ajouter pour le jeu Casse Briques un obstacle mobile horizontal au milieu de l'écran. En cas de rebond avec la balle, cet obstacle renverra la balle dans la direction opposée.

Le joueur pourra décider de la présence ou non de l'obstacle à l'aide de l'interrupteur S1.

L'obstacle sera implémenté dans le sous-module Décor (fichier decor.vhd), qui est instancié dans le module Objects.
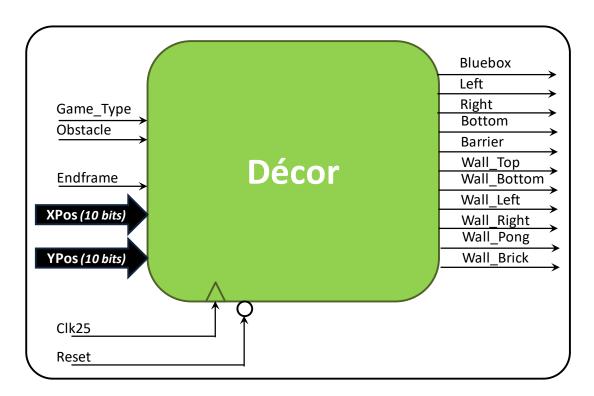
#### Présentation du Module Décor

Le sous-module **Décor** prend en entrée les coordonnées du pixel courant (celui qui est en cours d'affichage à l'écran) et détermine si celui-ci correspond à un des objets du décor (mur, case bleue, etc...) des jeux.



#### Entrées:

- Clk25: Horloge 25 MHz
- Reset : Reset asynchrone, actif à l'état bas
- Endframe: Signal de fin de trame de l'image
- Game\_Type: Jeu actif (Casse Briques = '0' / Pong = '1')
- Obstacle: Commande d'affichage de l'obstacle ('0' = pas d'obstacle / '1' = obstacle présent)
- XPos: Abscisse du pixel courant (0 = gauche de l'écran / 639 = droite de l'écran)
- YPos: Ordonnée du pixel courant (0 = haut de l'écran / 479 = bas de l'écran)

#### Sorties:

- Barrier: Indique si le pixel courant appartient à l'obstacle
- Les autres signaux de sortie ne sont pas importants pour implémenter l'obstacle



#### Cahier des charges du signal Barrier

- L'obstacle a une dimension de 8 pixels de hauteur et de 100 pixels de largeur.
- Il se déplace horizontalement de deux pixels à chaque image.
- Lorsqu'il atteint l'un des murs de gauche ou de droite, son sens de déplacement est inversé.
- La commande **Barrier** est activée si :
  - Le jeu actif est Casse Briques
  - o La commande *Obstacle* est activée
  - o Le pixel courant appartient à l'obstacle mobile.
- NB : les rebonds contre l'obstacle sont déjà implémentés dans un autre module. Vous n'aurez donc pas à vous en occuper.
- Pour vous aider à implémenter l'obstacle, 3 signaux internes sont déjà déclarés dans le module Décor.
  - o XBarrier: signal actif si l'abscisse du pixel courant appartient à l'obstacle
    - NB : l'obstacle se trouve au milieu de l'écran et celui-ci fait 640 pixels de largeur
  - o **YBarrier** : signal sur 9 bits. Indique l'ordonnée de la 1<sup>ère</sup> ligne de l'obstacle.
  - o **Direction** : indique le sens de déplacement de l'obstacle.

#### <u>Description VHDL de l'obstacle - Implémentation</u>

- Dans *Vivado*, ouvrir le fichier *decor.vhd*. A l'endroit indiqué en commentaires, et décrire en VHDL l'architecture permettant d'afficher l'obstacle à l'écran, conformément au cahier des charges ci-dessus.
- Il est conseillé, dans un premier temps, d'implémenter un obstacle fixe, puis dans un deuxième temps de le rendre mobile.

# **AMELIORATIONS**

Choisissez maintenant une des améliorations suivantes que vous allez implémenter sur la console.

#### - Réglage des seuils de l'accéléromètre pour améliorer la jouabilité.

On pourra notamment accélérer le déplacement de la raquette si on augmente l'inclinaison de la carte.

#### - Ajout d'un compteur de points pour le jeu Casse-briques.

- o Ajouter un compteurd e points qui s'incrémente à chaque nouvelle brique cassée.
- o Ce score sera affiché sur les afficheurs 7 Segments.

#### Ajout d'un timer pour le jeu Casse-briques.

- Ajouter un compteur de temps (par exemple 2 minutes) qui va se décrémenter si l'on joue à Cassebriques et que la pause est désactivée.
- Lorsque le compteur arrive à échéance, si le joueur n'a pas encore cassé toutes les briques, alors la partie est perdue.
- o On pourra éventuellement afficher sur les afficheurs le temps restant pour finir la partie.

#### Cassage différencié des briques

 Modifier la gestion des briques en faisant en sorte que les briques de la 2<sup>ème</sup> rangée soient cassées après une collision avec la balle, et que les briques de la 1<sup>ère</sup> rangée soient cassées après deux collisions avec la balle,

Vous pourrez pour cela vous appuyer sur la documentation technique de la console **SU-EE100**, ainsi que des cartes **Basys** ou **Nexys**, disponibles sur le site Moodle de l'UE, section TP







